

ALLEGATO 2

TRACCIA N. 1

- **Determinare la resistenza incognita di un resistore usando la PRIMA LEGGE DI OHM.**

Utilizzando il materiale messo a disposizione, organizzare ed eseguire un'esperienza di laboratorio. Stilare una relazione che inquadri l'argomento dal punto di vista teorico, illustri il procedimento seguito per il raggiungimento dell'obiettivo ed espliciti il risultato della misura finale comprensivo delle incertezze di misura.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]